实验 30 基于 RV321 指令集的 RISC-V 微处理器设计

一、实验目的

- (1) 熟悉 RISC-V 指令系统。
- (2) 了解提高 CPU 性能的方法。
- (3) 掌握流水线 RISC-V 微处理器的工作原理。
- (4) 理解数据冒险、控制冒险的概念以及流水线冲突的解决方法。
- (5) 掌握流水线 RISC-V 微处理器的测试方法。
- (6) 了解用软件实现数字系统的方法。

二、实验任务

(一) 基本要求

设计一个流水线 RISC-V 微处理器,具体要求如下所述。

- (1) 至少运行下列 RV32I 核心指令。
- ① 算术运算指令: add、sub、addi
- ② 逻辑运算指令: and、or、xor、slt、sltu、andi、ori、xori、slti、sltiu
- ③ 移位指令: sll、srl、sra、slli、srli、srai
- ④ 条件分支指令: beq、bne、blt、bge、bltu、bgeu
- ⑤ 无条件跳转指令: jal、jalr
- ⑥ 数据传送指令: lw、sw、lui、auipc
- ⑦ 空指令: nop
- (2) 采用5级流水线技术,对数据冒险实现转发或阻塞功能。
- (3) 在 Nexys Video 开发系统中实现 RISC-V 微处理器,要求 CPU 的运行速度大于 25MHz。
- (二)扩展要求。
- (1) 要求设计的微处理器还能运行 lb、lh、ld、lbu、lhu、lwu、sb、sh 或 sd 等字节、半字和双字数据传送指令。
 - (2) 要求设计的 CPU 增加异常 (exception)、自陷 (trap)、中断 (interrupt) 等处理方案。

三、RV32I基本整数指令集简介

RSIC-V 指令集是 UC Berkeley 研发的一款 CPU 指令集,该指令集最初的目的是为了支持计算机体系结构的研发和教学,但是后来 Berkeley 希望该指令集能够成为一个可以被产业界真正实现的开源架构。

RSIC-V的设计使得它具有良好的扩展性和定制化。在基本的整数指令上可以添加一个或者多个可选的指令集扩展,但是基础的整数指令不能修改。为了支持更通用的软件开发工作,RISC-V提供了一些标准的扩展模块,这些扩展模块提供了整数乘法/除法,原子操作,单精度浮点和双精度浮点算术运算等。其中 I 架构(RV32I/RV64I/RV128I)指令集定义为标准整数指令集,包括的主要指令有:整数计算指令,整数加载,整数存储,控制流指令,这部分指令对于所有的 RSIC-V 实现都是完全一样的。

1、寄存器堆

RV32I 系统的寄存器结构采用标准的 32 位寄存器堆,共 32 个宽度为 32 比特的寄存器,标号为 $0\sim$ 31。其中,第 0 寄存器永远为常数 0。寄存器的含义规定如表 30.1 所示。

注意: RISC-V 架构还定义了一些控制和状态寄存器(Control and Status Register, CSR),用于配置或记录一些运行的状态。由于本实验基本要求没有涉及到 CSR,这里不作介绍。

寄存器编号	助记符	用途
X0	zero	硬件连线 0
X1	ra	Return address 返回地址
X2	sp	堆栈指针
X3	gp	全局指针
X4	tp	Thread (线程) 指针
X5~X7	t0∼t2	临时变量
X8	s0/fp	临时变量/帧指针
X9	s1	临时变量,过程调用时不需要恢复
X10~X17	a0~a7	函数参数,其中 a0、a1 用于存放函数返回值
X18~X27	s2~s11	保留
X28~X31	t3~t6	临时变量

表 30.1 寄存器堆使用规范

2、RV32I 指令格式

在 RV32I 指令集中,有四种核心格式: 为 R型、I型、S型和 U型,另外,基于立即数的不同处理, S型和 U型还各有一种变型格式: SB型和 UJ型。指令格式如图 30.1 所示,所有指令都是固定的 32 位长度。

指令格式中的指令操作码(opcode, 简称 op)、源操作数的寄存器号(rs1 和 rs2)、目标寄存器号(rd)、指令操作扩展码(funct3 和 funct7) 等字段都固定在相同位置上。但立即数字段(imm)在不同的指令类型中存放位置是不同的,这一点应引起特别重视。

 


图 30.1 RV32I 指令格式

3、RV32I 指令表

下面通过表格简单介绍本实验使用的 RISC-V 核心指令。表 30.2 列出 RV32I 基本整数指令的类型、指令操作码、指令操作扩展码等信息。

表 30.2 RV32I 指令格式

类 别	指令使用格式	功能	类型	opcode	funct3	funct6/7
	add rd,rs1,rs2	加法: rd=rs1+rs2		7°h33	3'00	7'h00
	sub rd,rs1,rs2	减法: rd= rs1-rs2 数值大小判断: rd=(rs1 <rs2) 无符号数判断: rd=(rs1<rs2) r<="" td=""><td>7°h33</td><td>3'00</td><td>7'h20</td></rs2)></rs2) 		7°h33	3'00	7'h20
	slt rd,rs1,rs2			7'h33	3°o2	7'h00
	sltu rd,rs1,rs2			7'h33	3'03	7'h00
	xor rd,rs1,rs2	按位异或: rd= rs1 ^ rs2		7'h33	3'04	7'h00
	or rd,rs1,rs2	按位或: rd= rs1 rs2		7°h33	3'06	7'h00
算术或 逻辑运算	and rd,rs1,rs2	按位与: rd= rs1 & rs2		7°h33	3°o7	7'h00
之种起并	addi rd,rs1,imm	立即数符号扩展,加法运算		7'h13	3'00	n.a.
	andi rd,rs1,imm	立即数符号扩展,与运算		7'h13	3°o7	n.a.
	ori rd,rs1,imm	立即数符号扩展,或运算		7'h13	3'06	n.a.
	slti rd,rs1,imm	立即数 rs1 <imm td="" 判断<=""><td>I</td><td>7'h13</td><td>3'02</td><td>n.a.</td></imm>	I	7'h13	3'02	n.a.
	sltiu rd,rs1,imm	立即无符号数 rs1 <imm td="" 判断<=""><td></td><td>7'h13</td><td>3'03</td><td>n.a.</td></imm>		7'h13	3'03	n.a.
	xori rd,rs1,imm	立即数符号扩展, 异或运算		7'h13	3'04	n.a.
	sll rd,rs1,rs2	左移: rd=rs1< <rs2< td=""><td></td><td>7'h33</td><td>3°o1</td><td>7'h00</td></rs2<>		7'h33	3°o1	7'h00
	srl rd,rs1,rs2	右移: rd=rs1>>rs2	R	7'h33	3'05	7'h00
T4 1-	sra rd,rs1,rs2	算术右移: rd=rs1>>>rs2	-5/	7'h33	3'05	7'h20
移位	slli rd,rs1,sa	左移: rd=rs1< <sa< td=""><td></td><td>7'h13</td><td>3°o1</td><td>6'h00</td></sa<>		7'h13	3°o1	6'h00
	srli rd,rs1,sa	右移: rd=rs1>>sa	1	7'h13	3'05	6'h00
	srai rd,rs1,sa	算术右移: rd=rs1>>>sa	K	7'h13	3'05	6'h10
	lw rd,imm(rs1)	rd=memory[rs1+imm]		7'h03	3'02	n.a.
	1b	Byte from memory to register		7'h03	3'00	n.a.
	lh	Halfword from memory to register		7'h03	3°o1	n.a.
	ld	Doubleword from memory to	-	7°h03	3'03	n.a.
	lbu	register Unsigned byte from memory to register	I	7'h03	3'04	n.a.
	lhu	Unsigned halfword from memory to registe		7°h03	3'05	n.a.
数据传送 lwu	lwu	Unsigned word from memory to register	-	7'h03	3'06	n.a.
	sw rs2, imm(rs1)	memory[rs1+imm]=rs2		7'h23	3°o2	n.a.
	sb	Byte from register to memory		7'h23	3'00	n.a.
	sh	Halfword from register to memory	S	7'h23	3°o1	n.a.
	sd	Doubleword from register to memory		7'h23	3'07	n.a.
	lui rd,imm	rd={imm[31:12],12'd0}	U	7'h37	n.a.	n.a.
(L)	auipe rd,imm	rd={imm[31:12],12'd0}+pc		7'h17	n.a.	n.a.
无条件	jal rd,offset	rd=PC+4; go to PC+offset	UJ	7'h6F	n.a.	n.a.
分支	jalr rd,offset(rs1)	rd=PC+4; go to rs1+ offset	I	7'h67	3'00	n.a.
	beq rs1,rs2,offset	if(rs1==rs2) goto PC+offset		7'h63	3'00	n.a.
	bne rs1,rs2,offset	if(rs1!=rs2) goto PC+offset		7'h63	3°o1	n.a.
夕供八十	blt rs1,rs2,offset	if(rs1 <rs2) goto="" pc+offset<="" td=""><td>G.D.</td><td>7'h63</td><td>3'04</td><td>n.a.</td></rs2)>	G.D.	7'h63	3'04	n.a.
条件分支	bge rs1,rs2,offset	if(rs1>=rs2) goto PC+offset	SB	7'h63	3'05	n.a.
	bltu rs1,rs2,offset	if(rs1 <rs2) goto="" pc+offset<="" td=""><td></td><td>7°h63</td><td>3'06</td><td>n.a.</td></rs2)>		7°h63	3'06	n.a.
	bgeu rs1,rs2,offset	if(rs1>=rs2) goto PC+offset	1	7'h63	3'07	n.a.

对于 RV32I 指令集有两点值得说明一下:

(1) I 型指令类型中,立即数移位指令格式与图 3.1 所示 I 型格式略有不同, imm[11:0](即

instruction[31:20]) 分两部分: 高 6 位为指令操作扩展码(funct6); 低 6 位为无符号移位操作数 sa。

(2) 本实验定义空指令 nop 指令码为 32'd0,对寄存器堆和存储器不进行任何读写操作。

四 、实验原理

(一) 总体设计

流水线是数字系统中一种提高系统稳定性和工作速度的方法,广泛应用于高档 CPU 的架构中。根据 RISC-V 处理器指令的特点,将指令整体的处理过程分为取指令 (IF)、指令译码 (ID)、执行 (EX)、存储器访问 (MEM) 和寄存器回写 (WB) 五级。如图30.2 示,一个指令的执行需要 5 个时钟周期,每个时钟周期的上升沿来临时,此指令所代表的一系列数据和控制信息将转移到下一级处理。

Time (in clock cycles)

 


图 30.2 流水线流水作业示意图

图 30.3 所示为符合设计要求的流水线 RISC-V 微处理器的原理框图,采用五级流水线。由于在流水线中,数据和控制信息将在时钟周期的上升沿转移到下一级,所以规定流水线转移的变量命名遵守如下格式: 名称_流水线级名称。如,在 ID 级指令译码电路(decode)产生的寄存器写允许信号 RegWrite 在 ID 级、EX 级、MEM 级和 WB 级上的命名分别为 RegWrite_id、RegWrite_ex、RegWrite_mem 和 RegWrite_wb。在项层文件中,类似的变量名称有近百个,这样的命名方式起到了很好的识别作用。

- 1. 流水线中的控制信号
- (1) IF 级: 取指令级。从 ROM 中读取指令,并在下一个时钟沿到来时把指令送到 ID 级的指令缓冲器中。该级共有三个控制信号。
 - PCSource: 决定下一条指令指针的控制信号,当 PCSource=0 时,顺序执行下一条指令;而当 PCSource=1 时,跳转执行。
 - IFWrite: IFWrite=0 时阻塞 IF/ID 流水线,同时暂停读取下一条指令。
 - IF flush: IF flush=1 时清空 IF/ID 寄存器。

 


图 30.3 流水线 RISC-V 微处理器的原理框图

(2) ID 级:指令译码级。对来自 IF 级的指令进行译码,并产生相应的控制信号。整个 CPU 的控制信号基本都是在这级上产生。该级自身不需任何控制信号。

流水线冒险检测也在该级进行,即当流水线冒险条件成立时,冒险检测电路产生 Stall 信号清空 ID/EX 寄存器,同时冒险检测电路产生低电平 IFWrite 信号阻塞 IF/ID 流水线。即插入一个流水线气泡。

(3) EX级: 执行级。此级进行算术或逻辑操作。此外数据传送指令所用的 RAM 访问地址也是在本级上实现。控制信号有 ALUCode、ALUSrcA 和 ALUSrcB,根据这些信号确定 ALU 操作、并选择两个 ALU 操作数 ALU_A、ALU_B。

另外,数据转发也在该级完成。数据转发控制电路产生 ForwardA 和 ForwardB 两组转发控制信号。

- (4) MEM 级:存储器访问级。只有在执行数据传送指令时才对存储器进行读写,对其它指令只起到缓冲一个时钟周期的作用。该级只需存储器写操作允许信号 MemWrite。
- (5) WB 级: 回写级。此级把指令执行的结果回写到寄存器堆中。该级设置信号 MemtoReg 和寄存器写操作允许信号 RegWrite。其中 MemtoReg 决定写入寄存器的数据来源: 当 MemtoReg=0 时,回写数据来自 ALU 运算结果;而当 MemtoReg=1 时,回写数据来自存储器。

2. 数据相关与数据转发

如果上一条指令的结果还没有写入到寄存器中,而下一条指令的源操作数又恰恰是此寄存器的数据,那么,它所获得的将是原来的数据,而不是更新后的数据。这样的相关问题称为数据相关。如图 30.4 所示的五级流水结构,当前指令与前三条指令都构成数据相关问题。在设计中,采用数据转发和插入流水线气泡的方法解决此类相关问题。

 


图 30.4 数据相关性问题示意图

(1) 一阶数据相关与转发(EX冒险)

如图 30.5 所示,如果源操作寄存器与第 I-1 条指令的目标操作寄存器相重,将导致一阶数据相关。 从图 30.5 可以看出,第 I 条指令的 EX 级与第 I-1 条指令的 MEM 级处于同一时钟周期,且数据转发必须 在第 I 条指令的 EX 级完成。因此,导致操作数 A 的一阶数据相关判断的条件为:

- ① MEM 级阶段必须是写操作 (RegWrite mem=1);
- ② 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr mem≠0);
- ③ 两条指令读写同一个寄存器(rdAddr mem=rs1Addr ex)。

导致操作数 B 的一阶数据相关成立的条件为:

- ① MEM 级阶段必须是写操作 (RegWrite mem=1);
- ② 目标寄存器不是 X0 寄存器(rdAddr_mem≠0)。
- ③ 两条指令读写同一个寄存器(rdAddr mem=rs2Addr ex)。

除了第 I-1 条指令为 lw 外(注意:本设计不考虑 lb、lh、ld、lbu、lhu 和 lwu 数据传送指令),其它指令回写寄存器的数据均为 ALU 输出,因此当发生一阶数

据相关时,除 lw 指令外,一阶数据相关的解决方法是将第 I-1 条指令的 MEM 级的 ALUResult_mem 转发至第 I 条 EX 级,如图 30.5 所示。

 


图 30.5 一阶前推网络示意图

lw 指令发生一阶数据相关的处理方法在后面介绍。

(2) 二阶数据相关与转发 (MEM 冒险)

如图30.6 所示,如果第 I 条指令的源操作寄存器与第 I-2 条指令的目标寄存器相重,将导致二阶数据相关。导致操作数 A 的二阶数据相关必须满足下列条件:

- ① WB 级阶段必须是写操作(RegWrite_wb=1);
- ② 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr wb≠0);
- ③ 一阶数据相关条件不成立(rdAddr_mem≠rs1Addr_ex);
- ④两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr wb=rs1Addr ex)。

导致操作数 B 的二阶数据相关必须满足下列条件:

- ① WB 级阶段必须是写操作(RegWrite_wb=1);
- ② 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr wb≠0);
- ③ 一阶数据相关条件不成立 (rdAddr mem≠rs2Addr ex);
- ④ 两条指令读写同一个寄存器

 $(rdAddr_wb=rs2Addr_ex)$.

当发生二阶数据相关问题时,解决方法是将第 I-2 ^{I-1} 条指令的回写数据 RegWriteData 转发至 I 条指令的 EX ^I 级,如图30.6 所示。

 


图 30.6 二阶前推网络示意图

(3) 三阶数据相关

图30.7 所示为第 I 条指令与第 I-3 条指令的数据相关问题,即在同一个周期内同时读写同一个寄存器,将导致三阶数据相关。

 


图 30.7 三阶前推网络示意图

导致操作数 A 的三阶数据相关必须满足下列条件:

- ① 寄存器必须是写操作 (RegWrite wb =1);
- ② 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr wb≠0);
- ③ 读写同一个寄存器 (rdAddr_wb =rs1Addr_id);

同样,导致操作数 B 的三阶数据相关必须满足下列条件;

- ① 寄存器必须是写操作(RegWrite wb=1);
- ② 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr wb≠0);
- ③ 读写同一个寄存器 (rdAddr wb=rs2Addr id)。

一该类数据相关问题可以通过改进设计寄存器堆的硬件电路来解决,要求寄存器堆具有 Read After Write 特性,即同一个周期内对同一个寄存器进行读、写操作时,要求读出的值为新写入的数据。具体设计方法将在后面介绍。

3. 数据冒险与数据转发

如前分析可知,当第 I 条指令读取一个寄存器,而第 I-1 条指令为 lw,且与 lw 写入为同一个寄存器时,定向转发是无法解决问题的。因此,当 lw 指令后跟一条需要读取它结果的指令时,必须采用相应的机制来阻塞流水线,即还需要增加一个冒险检测单元(Hazard Detector)。它工作在 ID 级,当检测到上述情况时,在 lw 指令和后一条指令之间插入气泡,使后一条指令延迟一个周期执行,这样可将一阶数据冒

险问题变成二阶数据冒险问题,就可用转发解决。

冒险检测工作在 ID 级,前一条指令已处在 EX 级,冒险成立的条件为:

- ① 上一条指令必须是 lw 指令 (MemRead_ex=1);
- ② 两条指令读写同一个寄存器(rdAddr_ex=rs1Addr_id 或 rdAddr_ex=rs2Addr_id)。

当上述条件满足时,指令将被阻塞一个周期,Hazard Detector 电路输出的 Stall 信号清空 ID/EX 寄存器,另外一个输出低电平有效的 IFWrite 信号阻塞流水线 ID 级、IF 级,即插入一个流水线气泡。

(二) 流水线 RISC-V 微处理器的设计

根据流水线不同阶段,将系统划分为 IF、ID、EX 和 MEM 四大模块,WB 部分功能电路非常简单,可直接在项层文件中设计。另外,系统还包含 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四个流水线寄存器。

1. 指令译码模块(ID)的设计

指令译码模块的主要作用是从机器码中解析出指令,并根据解析结果输出各种控制信号。ID 模块主要由指令译码(Decode)、寄存器堆(Registers)、冒险检测、分支检测和加法器等组成。ID 模块的接口信息如表 30.3 所示。

-///				
引 脚名称	方向	说明		
clk		系统时钟		
Instruction_id[31:0]		指令机器码		
PC_id[31:0]		指令指针		
RegWrite_wb	Input	寄存器写允许信号,高电平有效		
rdAddr_wb[4:0]	Input	寄存器的写地址。		
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据		
MemRead_ex		冒险检测的输入		
rdAddr_ex[4:0]		国 PM (2017) 11 11 / C		
MemtoReg_id		决定回写的数据来源(0: ALU; 1: 存储器)		
RegWrite_id		寄存器写允许信号,高电平有效		
MemWrite_id		存储器写允许信号,高电平有效		
MemRead_id		存储器读允许信号,高电平有效		
ALUCode_id[3:0]		决定 ALU 采用何种运算		
ALUSrcA_id		决定 ALU 的 A 操作数的来源(0: rs1; 1: pc)		
ALUSrcB id[1:0]	Ĩ	决定 ALU 的 B 操作数的来源(2'b00: rs2; 2'b01: imm; 2'b10:		
ALUSIEB_Id[10]		常数 4)		
Stall		ID/EX 寄存器清空信号,高电平表示插入一个流水线气泡		
Branch	Output	条件分支指令的判断结果,高电平有效		
Jump		无条件分支指令的判断结果,高电平有效		
IFWrite		阻塞流水线的信号,低电平有效		
BranchAddr[31:0]]	分支地址		
Imm_id[31:0]		立即数		
rdAddr_id[4:0]		回写寄存器地址		
rs1Addr_id[4:0]]	两个数据寄存器地址		
rs2Addr_id[4:0]		四		
rs1Data_id[31:0]		 寄存器两个端口输出数据		
rs2Data_id[31:0]		可行前門 利□相山奴ú		

表 30.3 ID 模块的输入/输出引脚说明

(1) 寄存器堆(Registers) 子模块的设计

寄存器堆由 32 个 32 位寄存器组成,这些寄存器通过寄存器号进行读写存取。寄存器堆的原理框图 如图30.8 所示。因为读取寄存器不会更改其内容,故只需提供寄存号即可读出该寄存器内容。读取端口采 用数据选择器即可实现读取功能。应注意的是,"0"号寄存器为常数 0。

 


图 30.8 寄存器堆的原理框图

对于往寄存器里写数据,需要目标寄存器号(WriteRegister)、待写入数据(WriteData)、写允许信号(RegWrite)三个变量。图 30.8 中 5 位二进制译码器完成地址译码,其输出控制目标寄存器的写使能信号 EN,决定将数据 WriteData 写入哪个寄存器。

注意:用 Verilog HDL 设计描述寄存器堆时,用存储器变量定义 32 个 32 位寄存器更为方便。下面为描述寄存器堆核心语句。

reg [31:0]regs [31:0];//定义 32*32 存储器变量

assign ReadData1= (ReadRegister1 == 5'b0) ? 32'b0 : regs[ReadRegister1];//端口 1 数据读出 assign ReadData2= (ReadRegister2 == 5'b0) ? 32'b0 : regs[ReadRegister2];//端口 2 数据读出 always @ (posedge clk) if (RegWrite) regs[WriteRegister] <= WriteData; //数据写入

在流水线型 CPU 设计中,寄存器堆设计还应解决三阶数据相关的数据转发问题。当满足三阶数据相关条件时,寄存器具有 Read After Write 特性。设计时,只需要在图 30.8 设计寄存器堆的基础上添加少量电路就可实现 Read After Write 特性,如图 30.9 所示。图中的 RBW_Registers 模块就是实现图 30.8 的 Read Before Write 寄存器堆。图中转发检测电路的输出表达式为

 


图 30.9 具有 Read After Write 特性寄存器堆的原理框图

(2) 指令译码(包含立即数产生电路)子模块的设计

该子模块主要作用是根据指令确定各个控制信号的值,同时产生立即数 Imm 和偏移量 offet。该模块是一个组合电路。

RISC-V 将指令分为 R、I、S、SB、U、UJ 等六类。仔细分析表 30.2 指令表,从电路设计角度看,根据操作数的来源和立即数构成方式不同,再次细分指令。具体做法:

- R type 类: 操作码(opcode, 简称 op) 为 7'h33, R 类的所有指令, 两个操作数分别为 rs1 和 rs2;
- I_type 类: 操作码 7'h13, I 类的算术逻辑运算指令和移位指令, 两个操作数分别为 rs1 和立即数 imm:
- LW 指令:操作码 7'h03, I 类的数据传送指令 lw,两个操作数分别为 rs1 和立即数 imm
- JALR 指令:操作码 7'h67, I 类的无条件分支指令 jalr,两个操作数分别为 PC 和常数 4;
- SW 指令:操作码 7'h23, S 类的数据传送指令 sw,两个操作数分别为 rs1 和立即数 imm;
- SB type 类:操作码 7'h63,SB 类的所有指令,两个操作数分别为 PC 和立即数 imm;
- LUI 指令:操作码 7'h37, U 类的数据传送指令 lui,只有一个操作数 (立即数 imm);
- AUIPC 指令: 操作码 7' h17, U 类的数据传送指令 auipc, 两个操作数分别为 PC 和立即数 imm;
- JAL 指令:操作码 7'h6F, UJ 类的无条件分支指令 jal,两个操作数分别为 PC 和常数 4。

因此,设置 R_type、I_type、SB_ type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 等变量来表示指令类型,各变量的值由式 30.3 决定。

(30.3)

①只有 LW 指令读取存储器且回写数据取自存储器, 所以有

② 只有 SW 指令会对存储器写数据,所以有

$$MemWrite id = SW$$
 (30.6)

③ 需要进行回写的指令类型有 R_type、I_type、LW、JALR、LUI、AUIPC 和 JAL。所以有

RegWrite id = R type \parallel I type \parallel LW \parallel JALR \parallel LUI \parallel AUIPC \parallel JAL (30.7)

④ 只有 JALR 和 JAL 两条无条件分支指令, 所以有

$$Jump=JALR \parallel JAL \tag{30.8}$$

⑤操作数 A 和 B 的选择信号的确定

分析各类指令,可得到表30.4操作数选择的功能表。

表 30.4 操作数选择信号的功能表

类型	ALUSrcA_id	ALUSrcB_id[1:0]	说明
R_type	0	2'b00	rd=rs1 op rs2
I_type	0	2'b 01	rd=rs1 op imm
LW	0	2'b 01	rs1 + imm
SW	0	2'b 01	rs1 + imm
JALR	1	2'b 10	rd=pc + 4
JAL	1	2'b 10	rd=pc + 4
LUI	1'bx	2'b 01	rd= imm
AUIPC	1	2'b 01	rd=pc + imm

从表 30.4 可获得 ALUSrcA id 和 ALUSrcB id[1:0]表达式。

$$\begin{cases} ALUSrcB_id[1] = JAL \parallel JALR \\ ALUSrcB_id[0] = \sim (R_type \parallel JAL \parallel JALR) \end{cases}$$
(30.10)

⑥ALUCode 的确定

除了条件分支指令,其它指令都需要 ALU 执行运算,共有 11 种不同运算, ALUCode 信号需用 4 位二进制表示。最主要为加法运算,设为默认算法,ALUCode 的功能表如表 30.5 所示。注意: 表中 funct7[6] 与 funct6[5] 在指令中为同一位置,即 instruction[30]。

表 30.5 ALUCode 的功能表

R_type	I_type	LUI	funct3	funct7[6] (funct6[5])	ALUCode	备注
1	0	0	3'00	0	4'd 0	加
1	0	0	3'00	1	4'd 1	减
1	0	0	3'01	0	4'd 6	左移 A << B
1	0	0	3'o2	0	4'd9	A <b?1:0< td=""></b?1:0<>
1	0	0	3'03	0	4'd10	A <b?1:0 (无符号数)<="" td=""></b?1:0>
1	0	0	3'04	0	4'd 4	异或
1	0	0	3'05	0	4'd 7	右移 A >> B
1	0	0	3'05	1	4'd 8	算术右移 A >>>B
1	-0	0	3'06	0	4'd 5	或
1	0	0	3'07	0	4'd 3	与
0	1	0	3'00	Х	4'd 0	加
0	1	0	3'01	х	4'd 6	左移
0	1	0	3'02	Х	4'd9	A <b?1:0< td=""></b?1:0<>
0	1	0	3'03	X	4'd10	A <b?1:0 (无符号数)<="" td=""></b?1:0>
0	1	0	3'04	Х	4'd 4	异或
0	1	0	3'05	0	4'd 7	右移 A >>> B
0	1	0	3'05	1	4'd 8	算术右移 A >>>B
0	1	0	3'06	х	4'd 5	或
0	1	0	3'07	Х	4'd 3	与
0	0	1	X	Х	4'd 2	送数:ALUResult=B
-		其	它		4'd 0	加
0 0 0 0 0 0	1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0	3'o2 3'o3 3'o4 3'o5 3'o5 3'o6 3'o7	x x x 0 1 x	4'd9 4'd10 4'd 4 4'd 7 4'd 8 4'd 5 4'd 3 4'd 2	A <b?1:0 A<b?1:0 (无符号数)<br="">异或 右移 A >> B 算术右移 A >>> B 或 与 送数:ALUResult=B</b?1:0></b?1:0

⑦立即数产生电路(ImmGen)设计

I_type、SB_type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 这几类指令均用到立即数。由于 I_type 的 算术逻辑运算与移位运算指令的立即数构成方法不同,这里再设定一个变量 Shift 来区分两者。Shift=1 表示移位运算,否为则算术逻辑运算。Shift 值由式(30.11)计算。

立即数构成和扩展方法如表 30.6 所示, 表中的 inst 即 instruction。

	农 50.0 亚叶数) 王万亿				
类别	Shift	Imm	offset		
I_type	1	{26'd0,inst[25:20]}	-		
I_type	0		-		
LW	x	{{20{inst[31]}},inst[31:20]}	-		
JALR	x	-	{{20{inst[31]}},inst[31:20]}		
SW	х	{{20{inst[31]}},inst[31:25],inst[11:7]}	-		
JAL	х	-	{{11{inst[31]}}, inst[31], inst[19:12], inst[20], inst[30:21], 1'b0}		
LUI	х		-		
AUIPC	x	{inst[31:12], 12'd0}	-		
SB_type	х	-	{{19{inst[31]}}, inst[31], inst[7],inst[30:25], inst[11:8], 11:60}		

表 30.6 立即数产生方法

(3) 分支检测 (Branch Test) 电路的设计

分支检测电路主要用于判断分支条件是否成立,在 Verilog HDL 可以用比较运算符号 ">"、"==" 和 "<" 描述,但要注意符号数和无符号数的处理方法不同。在这里,我们用加法器来实现。

- ①用一个 32 位加法器完成 rs1Data+ (~rs2Data) +1 (即 rs1Data-rs2Data)、设结果为 sum [31:0] 。
- ②确定比较运算的结果。对于比较运算来说,如果最高位不同,即 rs1Data [31]≠rs2Data [31], 可根据 rs1Data [31]、rs2Data [31]决定比较结果,但是应注意符号数、无符号数的最高位 rs1Data [31]、rs2Data [31]代表意义不同。若两数最高位相同,则两数之差不会溢出,所以比较运算结果可由两个操作数之差的符号位 sum[31]决定。

在符号数比较运算中,rs1Data<rs2Data有以下两种情况:

- a) rs1Data 为负数、rs2Data 为 0 或正数: rs1Data[31]&&(~rs2Data[31])
- b) rs1Data、rs2Data 符号相同,sum 为负: (rs1Data[31]~^rs2Data[31]) && sum[31] 因此,符号数 rs1Data<rs2Data 比较运算结果为

同样地,无符号数比较运算中,rs1Data<rs2Data 有以下两种情况:

- a) rs1Data 最高位为 0、rs2Data 最高位为 1: (~rs1Data[31])&& rs2Data[31]
- b) rs1Data、rs2Data 最高位相同,sum 为负: (rs1Data[31]~^rs2Data[31]) && sum[31] 因此,无符号数比较运算结果为

(4) 冒险检测功能电路(Hazard Detector)的设计

由前面分析可知,冒险成立的条件为:

- ① 上一条指令必须是 lw 指令 (MemRead_ex=1);
- ② 两条指令读写同一个寄存器(rdAddr_ex=rs1Addr_id 或 rdAddr_ex=rs2Addr_id)。 当冒险成立应清空 ID/EX 寄存器并且阻塞流水线 ID 级、IF 级流水线,所以有

(30.15)

IFWrite=~Stall (30.16)

在用 VerilogHDL 描述 ID 模块时,冒险检测功能电路(Hazard Detector)等功能单元比较简单,建议 直接在 ID 顶层描述。

2. 执行模块(EX)的设计

执行模块主要由 ALU 子模块、数据前推电路(Forwarding)及若干数据选择器组成。执行模块的接口信息如表 30.7 所示。

表 30. 7 EX 模块的输入/输出引脚说明					
引脚名称	方向	说明			
ALUCode_ex[3:0]		决定 ALU 采用何种运算			
ALUSrcA_ex		决定 ALU 的 A 操作数的来源(rs1、PC)			
ALUSrcB_ex[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源(rs2、imm 和常数 4)			
Imm_ex[31:0]		立即数			
rs1Addr_ex[4:0]		rs1 寄存器地址			
rs2Addr_ex[4:0]		rs2 寄存器地址			
rs1Data_ex[31:0]		rsl 寄存器数据			
rs2Data_ex[31:0]	Input	rs2 寄存器数据			
PC_ex[31:0]		指令指针			
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据			
ALUResult_mem[31:0]		ALU 输出数据			
rdAddr_mem[4:0]		寄存器的写地址			
rdAddr_wb[4:0]					
RegWrite_mem		寄存器写允许信号			
RegWrite_wb		可存命与几件信与 			
ALUResult_ex[31:0]		ALU 运算结果			
MemWriteData_ex[31:0]	Out	存储器的回写数据			
ALU_A [31:0]	Output	ALU 操作数,测试时使用			

ALU B [31:0]

(1) ALU 子模块的设计

算术逻辑运算单元(ALU)提供 CPU 的基本运算能力,如加、减、与、或、比较、移位等。具体而言,ALU 输入为两个操作数 A、B 和控制信号 ALUCode,由控制信号 ALUCode 决定采用何种运算,运算结果为 ALUResult。整理表 30.5 所示的 ALUCode 的功能表,可得到 ALU 的功能表,如表 30.8 所示。

表 30.8 ALU 的功能表

12 00:0	ALO HIPIHEAK
ALUCode	ALUResult
4'b0000	A + B
4'b0001	A-B
4'b0010	В
4'b0011	A&B
4'b0100	A ^ B
4'b0101	A B
4'b0110	A << B
4'b0111	A >> B
4'b1000	A>>>B
4'b1001	A <b? 1:0,="" a、b="" td="" 为有符号数<="" 其中=""></b?>
4'b1010	A <b? 1:0,="" a、b="" td="" 为无符号数<="" 其中=""></b?>

如表 30.8 所示, ALU 需执行多种运算, 为了提高运算速度, 本设计可同时进行各种运算, 再根据 ALUCode 信号选出所需结果。ALU 的基本结构如图 30.10 所示。

①加、减电路的设计考虑

减法、比较(slt、sltu)均可用加法器和必要辅助电路来实现。图30.10 中的 Binvert 信号控制加减运算:若 Binvert 信号为低电平,则实现加法运算:sum=A+B;若 Binvert 信号为高电平,则电路为减法运算 sum=A-B。除加法外,减法、比较和分支指令都应使电路工作在减法状态,所以:

最后要强调的是,32 位加法器的运算速度决定了 RISC-V 微处理器的时钟信号频率的高低,因此设计一个高速的32 位加法器尤为重要。32 位加法器可采用实验8 介绍的进位选择加法器。

 


图 30 10 ALII 结构框图

②比较电路的设计考虑

比较电路的设计方法已在分支检测电路介绍,参考式(30.12)和式(30.13)可确定 slt 和 sltu 两条件的比较结果。

③算术右移运算电路的设计考虑

算术右移对有符号数而言,移出的高位补符号位而不是 0。每右移一位相当于除以 2。例如,有符号数 负数 10100100(-76)算术右移两位结果为 11101001(-19),正数 01100111(103)算术右移一位结果为 00110011 (51)。

Verilog HDL 的算术右移的运算符是 ">>>"。要实现算术右移应注意,被移位的对象必须定义是 reg 类型,但是在 sra 指令,被移位的对象操作数 A 为输入信号,不能定义为 reg 类型。因此,必须引入 reg 类型中间变量 A reg,相应的 Verilog HDL 语句为

reg signed[31:0] A_reg;
always @(*) begin A_reg=A; end

引入 reg 类型的中间变量 A reg 后,就可对 A reg 进行算术右移操作。

(2) 数据前推电路的设计

操作数 A 和 B 分别由数据选择器决定,数据选择器地址信号 ForwardA、ForwardB 的含义如表 30.9 所示。

地 址	操作数来源	说明
ForwardA= 2'b00	rs1Data_ex	操作数 A 来自寄存器堆
ForwardA=2'b01	RegWriteData_wb	操作数 A 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardA= 2'b10	ALUResult_mem	操作数A来自一阶数据相关的转发数据
ForwardB= 2'b00	rs2Data_ex	操作数B来自寄存器堆
ForwardB= 2'b01	RegWriteData_wb	操作数B来自二阶数据相关的转发数据
ForwardB=2'b10	ALUResult_mem	操作数B来自一阶数据相关的转发数据

表 30.9 前推电路输出信号的含义

由前面介绍的一、二阶数据相关判断条件,不难得到

ForwardB[1] = RegWrite_mem & &(rdAddr_mem!= 0) & & (rdAddr_mem == rs2Addr_ex)

3. 数据存储器模块(DataRAM)的设计

数据存储器可用 Xilinx 的 IP 内核实现。考虑到 FPGA 的资源,数据存储器可设计为容量为 64×32 bit 的单端口 RAM,输出采用组合输出(Non Registered)。

由于数据存储器容量为 64×32 bit, 故存储器地址共 6 位, 与 ALUResult mem[7:2]连接。

4. 取指令级模块(IF)的设计

IF 模块由指令指针寄存器 (PC)、指令存储器子模块 (Instruction ROM)、指令指针选择器 (MUX)和一个 32 位加法器组成, IF 模块接口信息如表 30.10 所示。

说明
号,高电平有效
的条件判断结果
省令的条件判断结果
音号
音号

表 30.10 IF 模块的输入/输出引脚说明

由图 30.3 可看出,指令存储器为组合存储器,可用 Verilog HDL 设计一个查找表阵列 ROM。考虑到 FPGA 的资源,该 ROM 容量可设计为 64×32bit。作者提供一个指令存储器模块 InstructionROM.v, ROM 内存放一段简单测试程序的机器码,对应的测试程序为:

lui X30, 0x3000 jalr X31, later(X0) earlier:sw X28, 0x0C(X0)X29, 4(X6) slli X5, X29, 2 //数据冒险 lw X28, 4(X6) sltu X28, X6,X7 done: jal X31, done later: bne X0, X0, end // 分支条件不成立 addi X5, X30, 0x42 add X6, X0, X31 sub X7, X5, X6 X28, X7, X5 //操作 A 一阶数据相关,操作 B 三阶数据相 beg X0, X0, earlier // 分支条件成立 end: nop

5. 流水线寄存器的设计

流水线寄存器负责将流水线的各部分分开,共有 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四组,对四组流水线寄存器要求不完全相同,因此设计也有不同考虑。

EX/MEM、MEM/WB 两组流水线寄存器只是普通的 D 型寄存器。

当流水线发生数据冒险时,需要清空 ID/EX 流水线寄存器而插入一个气泡,因此 ID/EX 流水线寄存器是一个带同步清零功能的 D 型寄存器。

当流水线发生数据冒险时,需要阻塞 IF/ID 流水线寄存器;若跳转指令或分支成立,则还需要清空 ID/EX 流水线寄存器。因此,IF/ID 流水线寄存器除同步清零功能外,还需要具有保持功能(即具有使能 EN 信号输入)。

6.顶层文件的设计

按照图 30.3 所示的原理框图连接各模块即可。为了测试方便,可将关键变量输出,关键变量有:指令指针 PC、指令码 Instruction_id、流水线插入气泡标志 Stall、分支标志 JumpFlag 即{Jump, Branch}、ALU输入输出(ALU_A、ALU_B、ALUResult_ex)和数据存储器的输出 MemDout_mem。顶层文件的端口列表描述如下。

module Risc5CPU(clk, reset, JumpFlag, Instruction id, ALU A,

module Risc5CPU(clk, reset, JumpFlag, Instruction_id, ALU_A,	
ALU_B, ALUResult_ex, PC, MemDout_mem, Stall);	
input clk;	
input reset;	
output[1:0] JumpFlag;	
output [31:0] Instruction_id;	
output [31:0] ALU_A;	
output [31:0] ALU_B;	
output [31:0] ALUResult_ex;	
output [31:0] PC;	
output [31:0] MemDout_mem;	
output Stall:	

四、提供的文件

- 1. 指令译码模块 (decode) 的测试代码 Decode_tb.v、ALU 测试代码 ALU_tb.v、取指令级模块 (IF) 的测试代码 IF tb.v 和 CPU 的顶层测试代码 Risc5CPU tb.v。
 - 2.指令存储器(InstructionROM)的 Verilog HDL 代码 InstructionROM.v。
- 3. 硬件测试 CPU 的 Vivado 架构,在该架构中,用带有 HDMI 接口的显示器显示 CPU 运行的内部重要变量。测试架构将程序指针的低 8 位PC[7:0]、指令机器码 Instruction_id、流水线气泡插入标志 Stall、跳转标记 JumpFlag、ALU 操作数A及B、ALU 结果 ALUResult 和数据存储输出MemDout_mem等送入带有 HDMI 接口的显示器,显示格式如图30.11 所示。

 


图 30.11 VGA 显示格式

当完成整个流水线 CPU 的设计与仿真测试,打开 Vivado 文件夹下的 Rise SCPU.xpr 工程,添加流水线 CPU 设计代码(包括子模块代码),然后综合、实现和下载至开发板,连接带有 HDMI 接口的显示器,就可进行测试。

五、实验设备

- (1) 装有 Vivado 和 ModelSim SE 软件的计算机。
- (2) Nexys Video 开发板一套。
- (3) 带有 HDMI 接口的显示器一台。

六、预习内容

- (1) 查阅相关书籍,掌握流水线 RISC-V CPU 工作原理。
- (2)查阅相关书籍或资料,理解流水线数据相关和数据冒险的概念,掌握数据相关和数据冒险的解决方法。

七、实验内容

- (1) 从网络下载相关文件。
- (2) 编写指令译码单元 Decode 模块的 Verilog HDL 代码,并用 ModelSim 进行功能仿真。
- (3) 编写寄存器堆 Register 模块的 Verilog HDL 代码。
- (4) 编写 ID 模块 Verilog HDL 代码,ID.v 文件已给端口列表。
- (5) 编写 ALU 模块的 Verilog HDL 代码并用 ModelSim 进行功能仿真。
- (6) 编写执行单元 EX 模块的 Verilog HDL 代码, EX.v 文件已给端口列表。
- (7) 编写 IF 模块的 Verilog HDL 代码并用 ModelSim 进行功能仿真。
- (8) 打开 Vivado 文件夹下的 Risc5CPU.xpr 工程,生成符合 CPU 要求的数据存储器 IP 内核。
- (9) 编写 CPU 顶层的 Verilog HDL 代码,并用 ModelSim 进行功能仿真。注意:由于存在 IP 内核,仿真时,需加仿真库,方法参考实验 3.

根据表 30.11 验证仿真结果。表格中显示的数据均为十六进制,表格中"-"表示此处值无意义。

Instruction MemDout PC JumpFlag ALU_A ALU_B **ALUResult** reset clk Stall (ID) (MEM) 1 1 0 0 0 0 0 0 00003f37 2 4 0 0 (lui) 02000fe7 3 8 2 0 3000 3000 (jalr) 4 20 0 0 4 4 8 0 00001c63 0 0 5 24 --(bne) 042f0293 0 0 6 (addi) 01f00333 7 0 0 3000 42 3042 (add) 406283b3 0 0 8 (sub) 0053ee33 0 3042 8 303a (or) fc000ae3 0 10 38 0 303a 3042 307a (beq) 11 8 0 0 01c02623 12 0 c 0 (sw) 00432e83 13 10 0 0 0 c (lw) 14 002e9293 8 14 15 0 0 307a (sll) 00432e03 307a 16 18 0 0 2 cle8 (lw) 00733e33 17 1c 0 0 4 c (sltu)

表 30.11 测试程序的运行结果

(10)再次打开 Vivado 文件夹下的 RiseSCPU.xpr 工程,添加流水线 CPU 设计的全部代码,然后综合、实现和下载至 Nexys Video 开发板。

0

0

0

8

1c

1c

303a

4

1

20

20

307a

2

0

2

0

(11) 连接带有 HDMI 接口的显示器,进行测试。首先将 SW0 置于低电平,使 RISC-V CPU 工作在 "单步"运行模式。复位后,每按一下上边按键,RISC-V CPU 运行一步,记录下显示器上的结果,对照表 30.11 验证设计是否正确。

注意:一般设计都采用同步复位,因此在"单步"运行模式时,如需要复位 CPU,应先按住"复位"按键(中间按键),再按上边按键才能复位。

八、实验报告要求

- (1) 写出设计原理、列出 Verilog HDL 代码并对设计作适当说明。
- (2) 记录 ModelSim 仿真波形,并对仿真波形作适当解释,分析是否符合预期功能。
- (3) 记录实验结果,分析设计是否正确。

0000f6f

(ial)

0

0000f6f

(jal)

18

19

20

21

20

1c

20

1c

(4) 记录实验中碰到的问题和解决方法。

九、思考题

如下面两条指令,条件分支指令试图读取上一条指令的目标寄存器,插入气泡或数据转发都无法解 决流水线冲突问题。为什么在大多 CPU 架构中,都不去解决这一问题? 这一问题应在什么层面中解决?

lw X28, 04(X6)

beq X28,x29,Loop